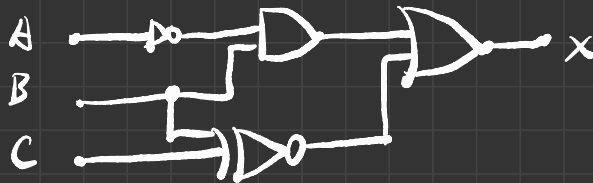


4-4

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

AB \ C		0	1
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1
1	0	1	1

$$\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + BC = \bar{A}B + \overline{B \oplus C}$$



4-5

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

$$X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

AB \ C		0	1
0	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0
1	0	0	1

4-6


A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01				
11		1	1	1
10				

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}D + ABC + ABD$$

4-9

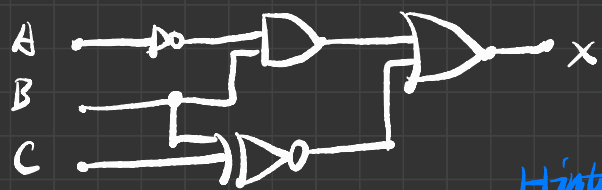


To NAND

Hint:  $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$


$$\overline{\overline{A}\bar{B} + AB} = \overline{\overline{A}\bar{B}} \cdot \overline{AB}$$

You can eliminate the double inverter.

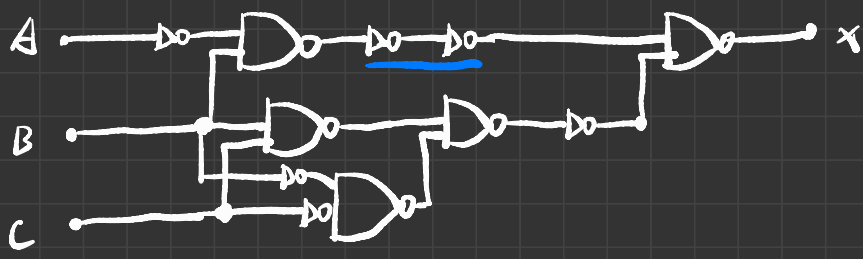

4-10
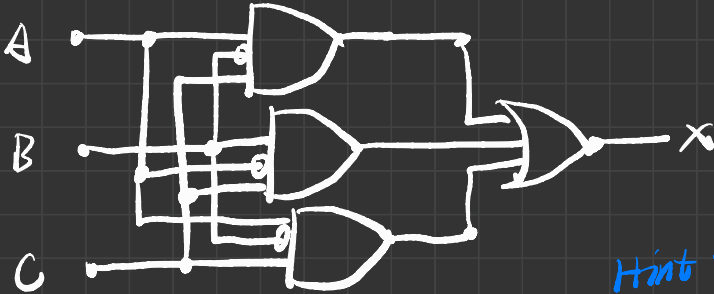
$$X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$



Hint:  $\overline{A+B+C} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

can be eliminate.

